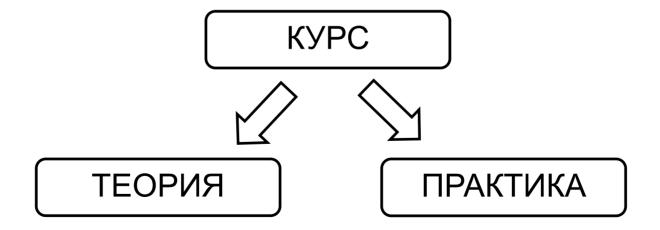




# «Программирование» встраиваемых систем на базе микроконтроллеров и ПЛИС

Владимир Хрусталев Email : v\_crys@mail.ru Часть I Знакомство с STM32 «В ВУЗе нужно излагать материал на высоком профессиональном уровне. Но поскольку этот уровень проходит значительно выше головы среднего студента, я буду объяснять на пальцах. Это не очень профессионально, зато понятно». Неизвестный преподаватель



# План курса

- 1. Часть І. Программирование микроконтроллеров
  - 1. Основы STM32. Обзор средств разработки. Первая программа.
  - 2. Таймеры и прерывания. Разрабатываем секундомер.
  - 3. Внешние интерфейсы STM32. «Связываем» микроконтроллер с компьютером.
- 2. Часть II. Проектирование микросхем и их отладка на FPGA
  - 1. Знакомимся с FPGA и SystemVerilog. Обзор средств разработки. Первые опыты.
  - 2. Цифровая схемотехника. Синхронная и комбинаторная логика. Конечные автоматы. Разрабатываем светофор.
  - 3. Верификация. Разработка аппаратного модуля UART.
- 3. Часть III. (опционально) О разработке процессоров. Архитектура и микроархитектура. «Живой» пример: процессор Syntacore SCR1

# Введение в курс

Курс является логическим продолжением занятий по проектированию простых цифровых устройств. Материалы занятий по проектированию устройств выложены здесь:

#### https://github.com/v-crys/AD19\_C1\_L1


В настоящем курсе будут рассмотрены вопросы разработки прошивки для спроектированного нами устройства. Разработанная прошивка позволит превратить кусок «мертвого» текстолита в полезный гаджет.


Во второй части курса будет рассмотрен вопрос проектирования собственных микросхем и их прототипирование на ПЛИС.

Курс направлен на развитие навыков у студентов в областях аппаратной разработки и программирования встраиваемых систем.

# Mcu VS FPGA

```
C main.c × № rds_qithub.qrc •
       void SystemClock_Config(void);
       static void MX_GPIO_Init(void);
       char check btn();
        HAL_Init();
         SystemClock_Config();
        led_indic(1);
HAL_Delay(1000);
           HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, GPIO_PIN_15);
           HAL_Delay(1000);
           led indic(0);
           if ((check_btn() & 1) !- 0) led_indic(2);
           if ((check_btn() & 2) != 0) led_indic(1);
        char res = 0;
         tmp |= (~HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC, GPIO_PIN_12) & 1) << 1;</pre>
         tmp ^= ~HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC, GPIO_PIN_11) & 1;
```

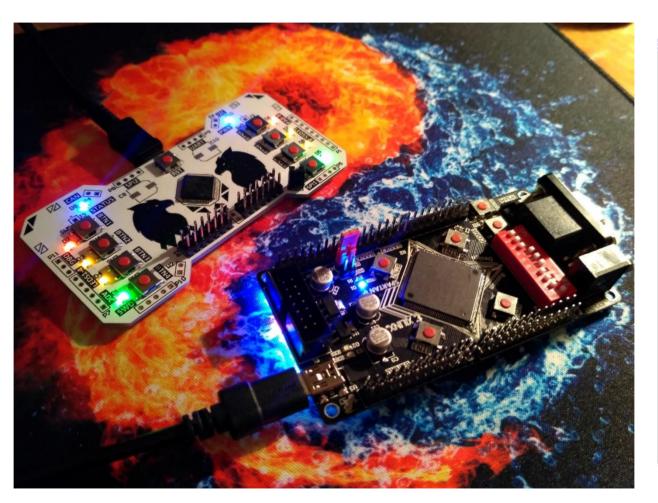

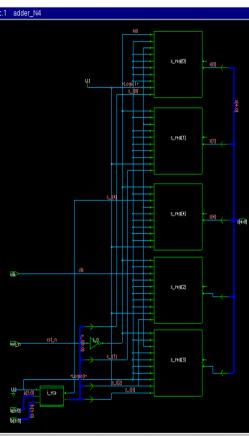



# Что такое микроконтроллер

Микроконтроллер это небольшая микросхема, на кристалле которой собран настоящий микрокомпьютер! Это означает, что внутри одной микросхемы смонтировали процессор, память (ПЗУ и ОЗУ), периферийные устройства, заставили их работать и взаимодействовать между собой и внешним миром с помощью специальной микропрограммы, которая храниться внутри микроконтроллера.



# Классификация микроконтроллеров

#### MK

По разрядности шины данных

- 8
- 16
- 32
- 64

По назначению

- общего
- сспециального (DSP,...)

По архитектуре

- Гарвардская
- Фон-Неймановская

По набору инструкций


- CISC
- RISC

Система команд


- RISC-V
- ARM
- MIPS



# Внутри МК

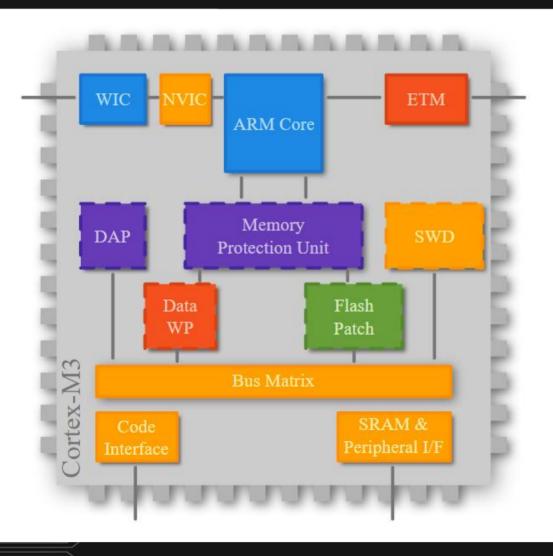


# Пример периферийного блока

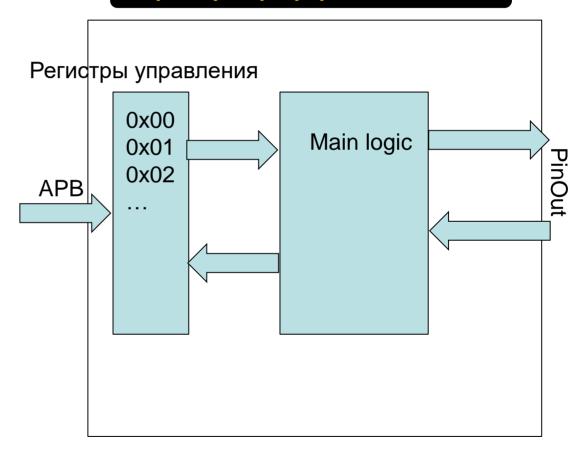

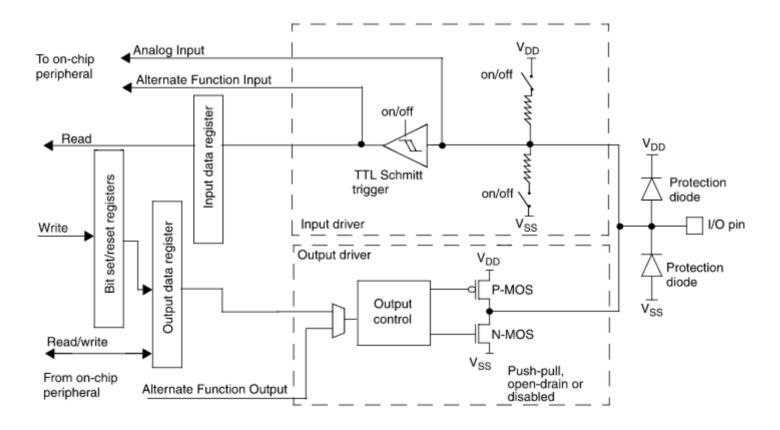
# Порты ввода-вывода GPIO

Порт ввода-вывода – несколько выводов микроконтроллера, управляемых одним регистром. Ниже устройство одного вывода микроконтроллера.



# Режимы GPIO

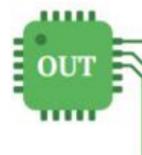

#### Двухтактный \ push-pull

#### Применение:

- нагрузка вкл/выкл;
- всевозможные ногодрыги;
- управление индикаторами.

#### Открытый сток \ open drain


#### Применение:


- работа с I2C, 1-Wire;
- управление 5В нагрузкой;
- обеспечение совместимости 3В и 5В логики.

#### Альтернативный \ alternative


#### Применение:

- ЦАП, АЦП;
- · USB, UART, SPI и т.д.

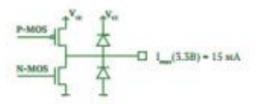


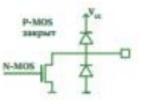

# Режимы GPIO

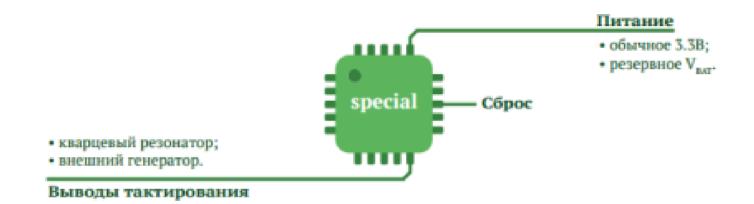

# Режимы GPIO

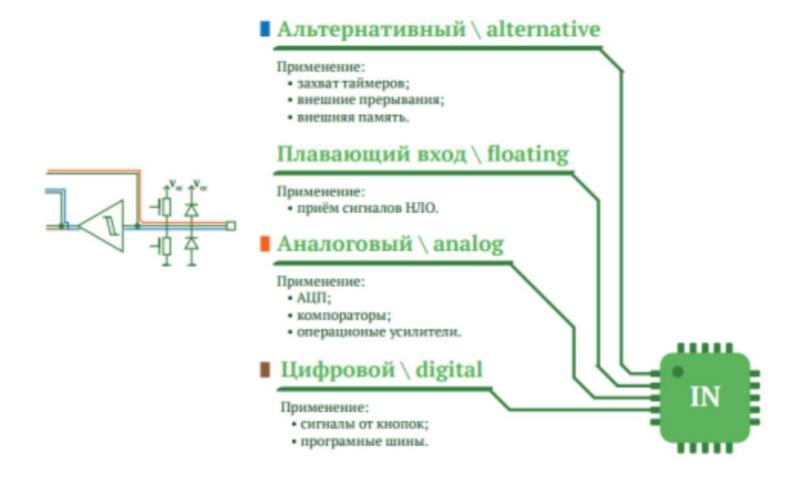


# Система тактирования МК

Большая часть системы тактируется от линии SYSCLK за исключением блоков USB, RTC и т.д. Источником сигнала для неё могут выступать три источника HSI, HSE и PLL.


**HSI** (сокр. High Speed Internal) — встроенный RC-генератор тактового сигнала работающий на частоте 8 МГц. Его калибруют на заводе, но при изменении температуры частота может колебаться от 7,3 МГц до 8,7 МГц. При подаче питания он является источником тактового сигнала, далее программа может переключаться на другие источники.

**HSE** (сокр. High Speed External) — внешний генератор (обычно кварцевый или керамический резонатор), который подключаются к соответствующим ножкам МК.

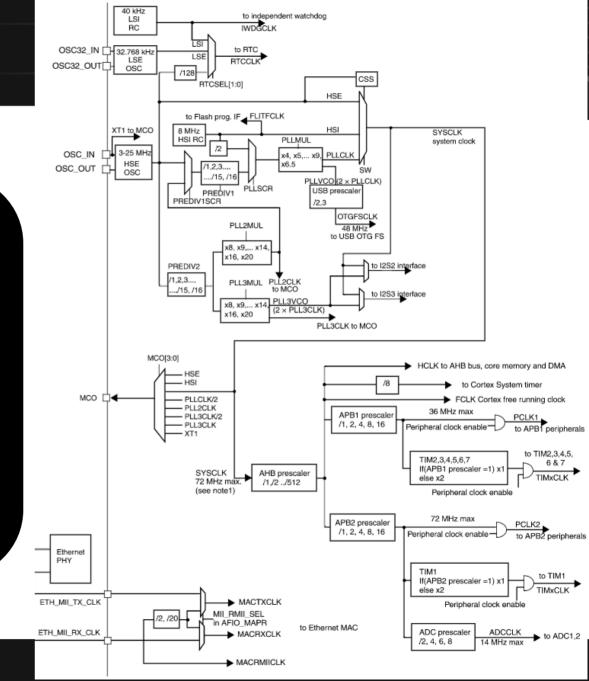
**PLL** (сокр. Phase-Locked Loop) — система фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ), позволяет умножать частоту HSI или HSE на множитель от 2 до 16. Частота поступающая на ФАПЧ делится пополам.



# Архитектура ядра

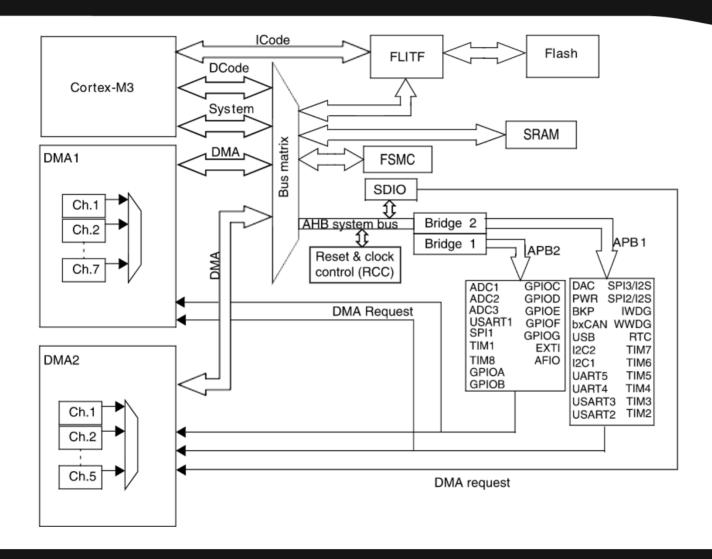


# Карта памяти

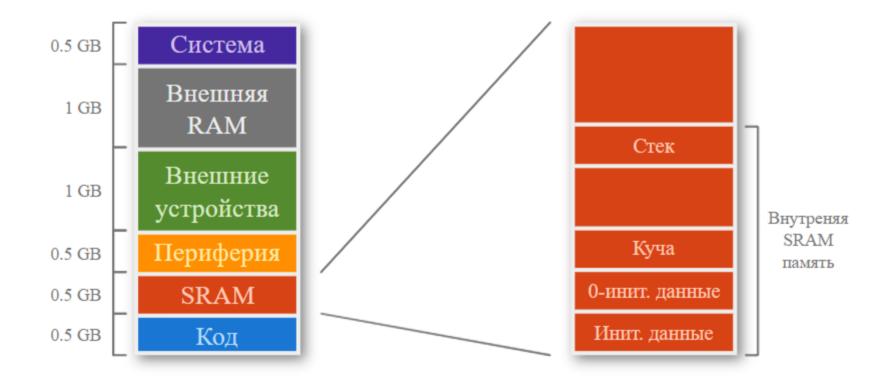


# Несколько слов о библиотеках



# Инструменты для разработки: два пути

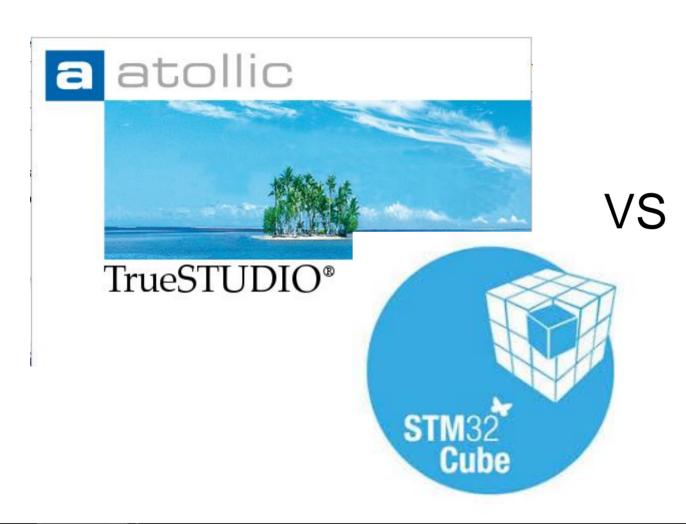

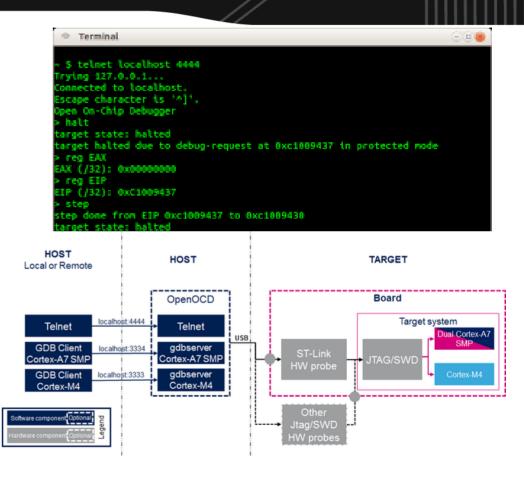

# Используемый MK stm32f103rbt6

#### **Circuit Diagram**




https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32f103rb.html




# «Штурмуем STM»

Некоторый материал первой части данного курса был взят отсюда: https://themagicsmoke.ru/courses/stm32/index.html


#### Курс «Штурмуем STM32»

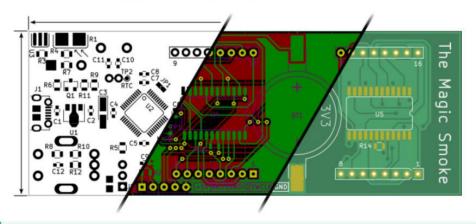


Данный курс является рефлексией и логическим завершением двухлетнего руководство кружком электроники на ИРИТ-РтФ, УрФУ (HEC − Hardware Engineering Club, позже IMEN − I Am an Engineer). Курс в был прочитан студентам 3-го курса Радиотехнического Факультета УрФУ в весеннем семестре 2016 года (отчёт), а также в осеннем семестре 2016 года школьникам СУНЦ УрФУ (отчёт). После курс был значительно переделан, добавлены новые темы, видоизменено устройство и опробован на десятиклассниках СУНЦ УрФУ осенью-зимой 2018 года. Заказать набор (3000 ₱ + доставка) можно связавшись с автором по электронной почте. В дальнейшем появится магазин.

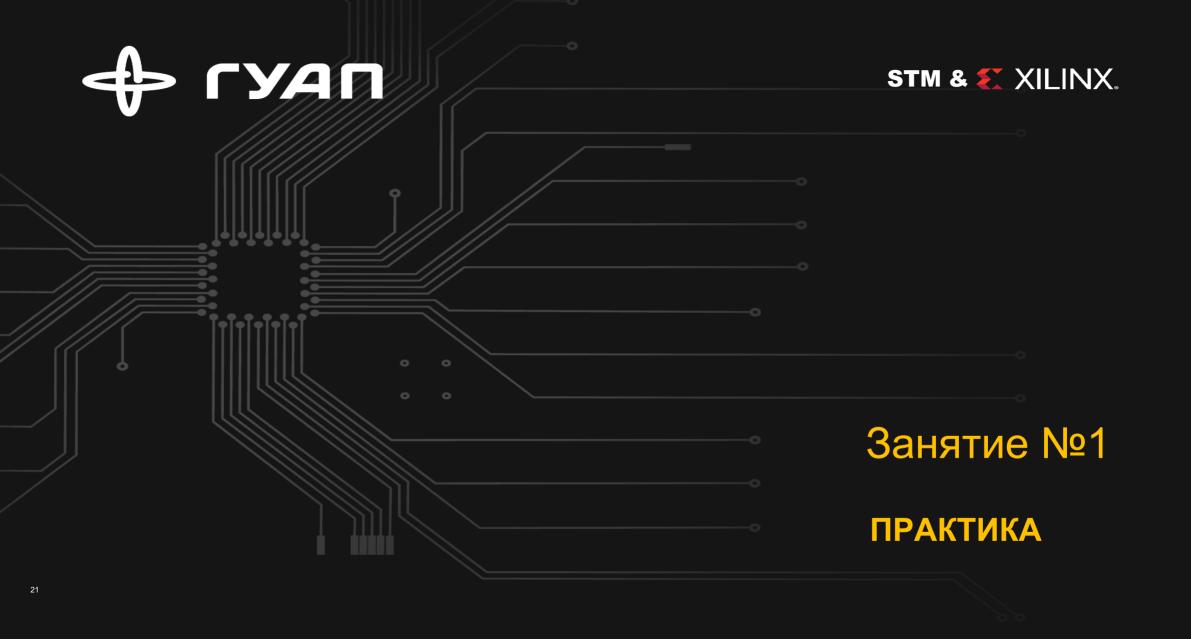


# Создаем первый проект

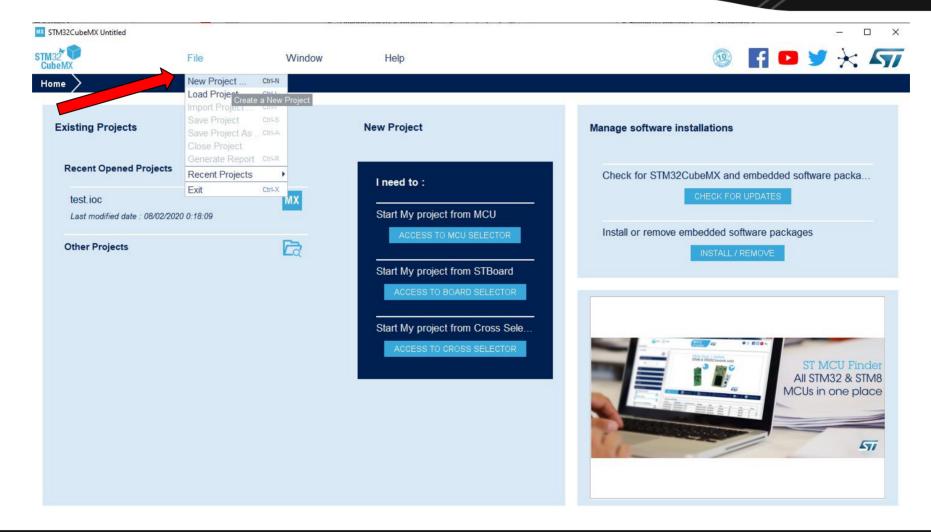


# Выбираем наш МК: STM32F103RB

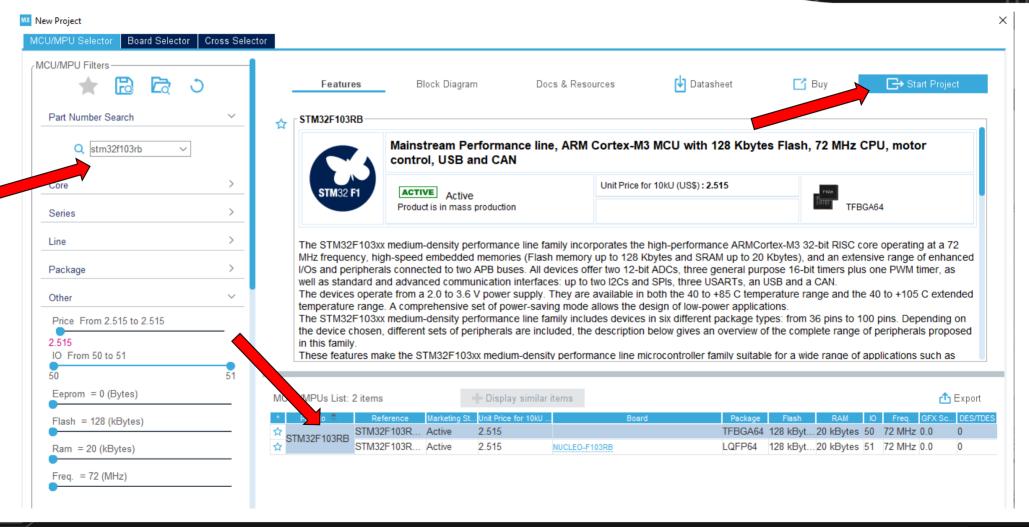


# Выбираем тип корпуса

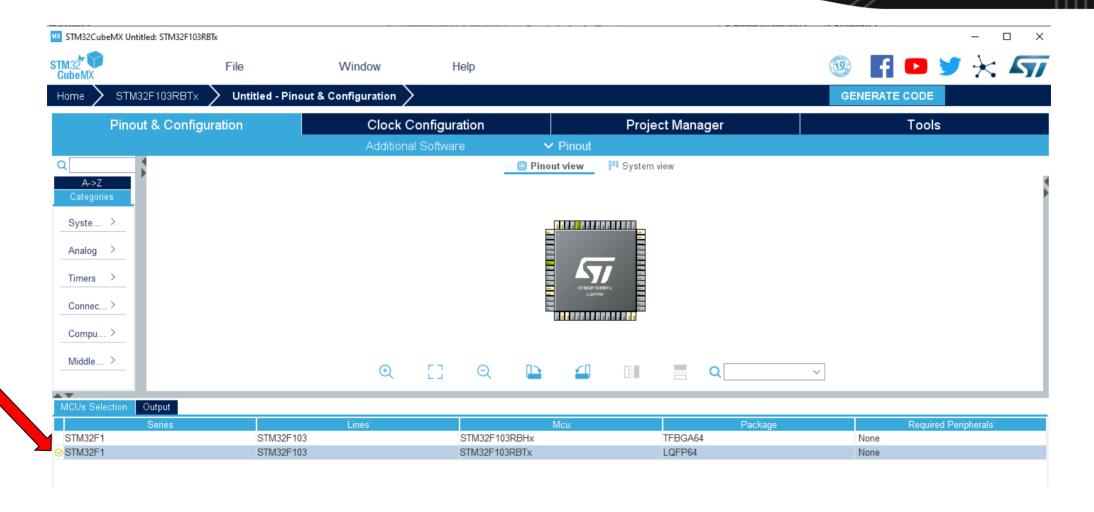
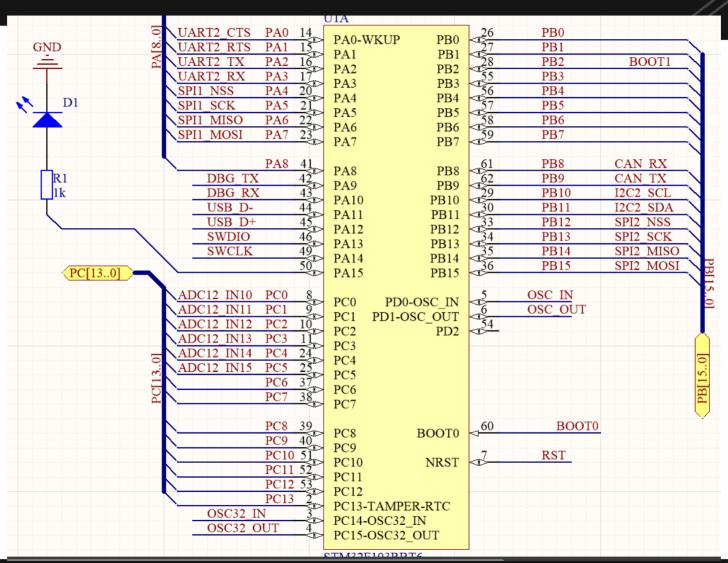
# Настраиваем выводы микроконтроллера опираясь на схему платы



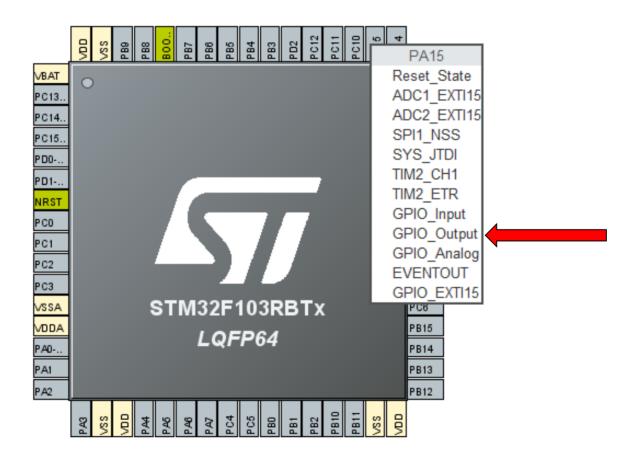
# Настроим ножку РА15 на выход (к ней подключен светодиод Status)




# По аналогии можем настроить выводы, к которым подключены остальные светодиоды и кнопки

LED0	PB13
LED1	PB12
LED2	PB14
LED3	PB15
LED4	PB4
LED5	PB5
LED6	PB6
LED7	PB7


BTN1	PC11
BTN2	PC12
BTN3	PB3
BTN4	PC10
BTN5	PC8
BTN6	PC7
BTN7	PC6
BTN8	PC9

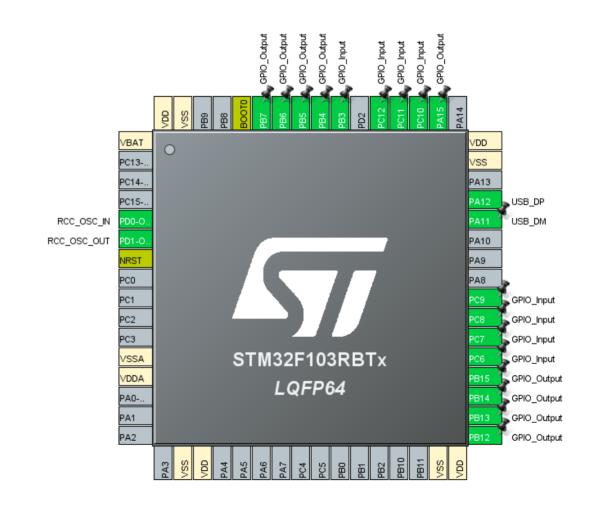


# Настраиваем модуль GPIO

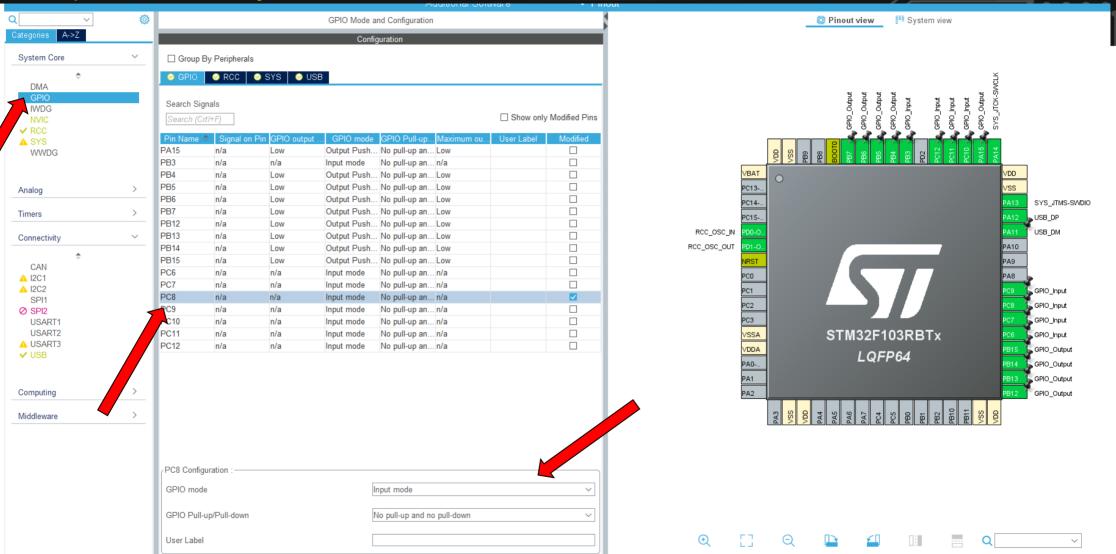

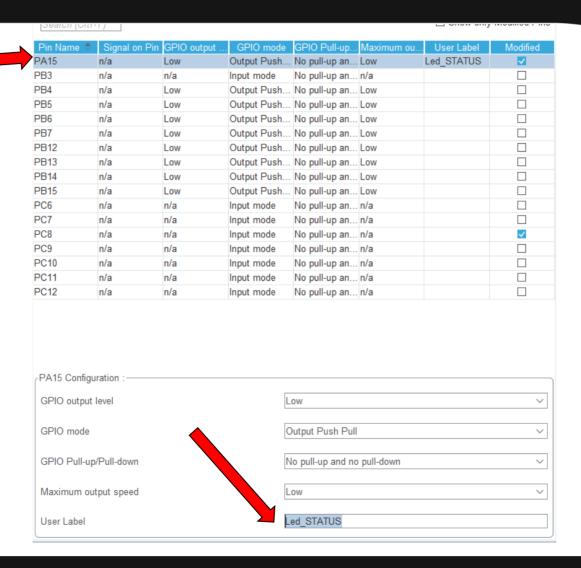
# Для удобства выводам мк можно задать человеческие названия



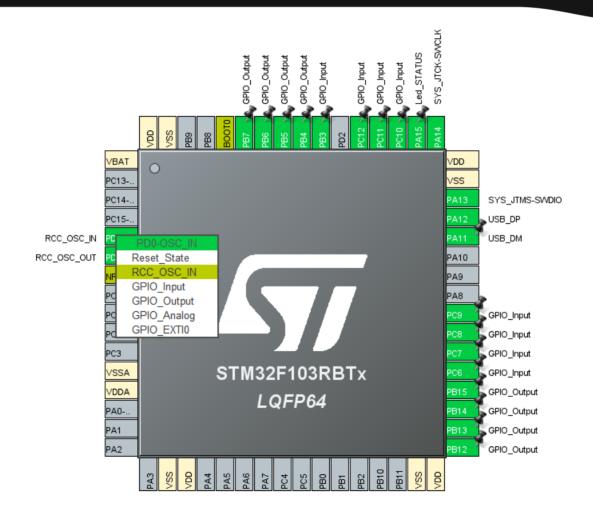
# Не забываем подключить кварцевый резонатор




# Настраиваем систему тактирования

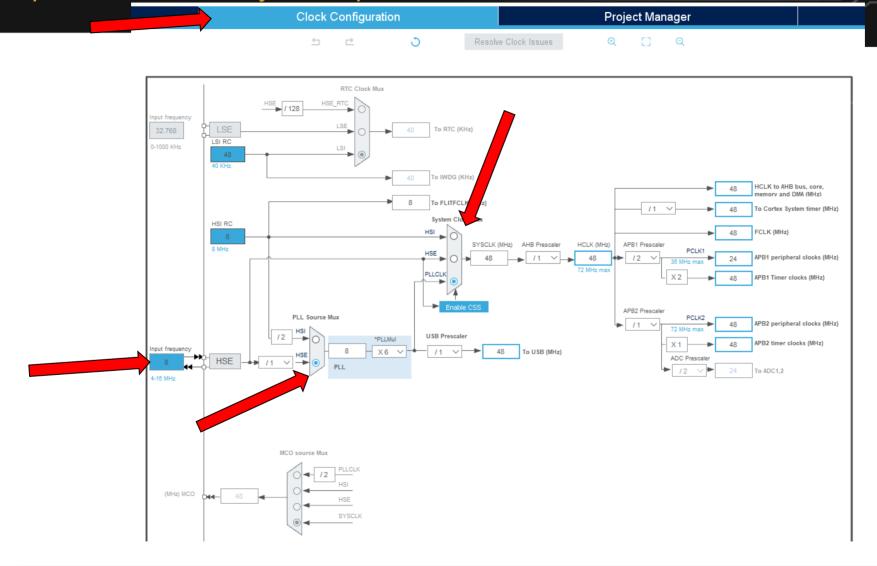

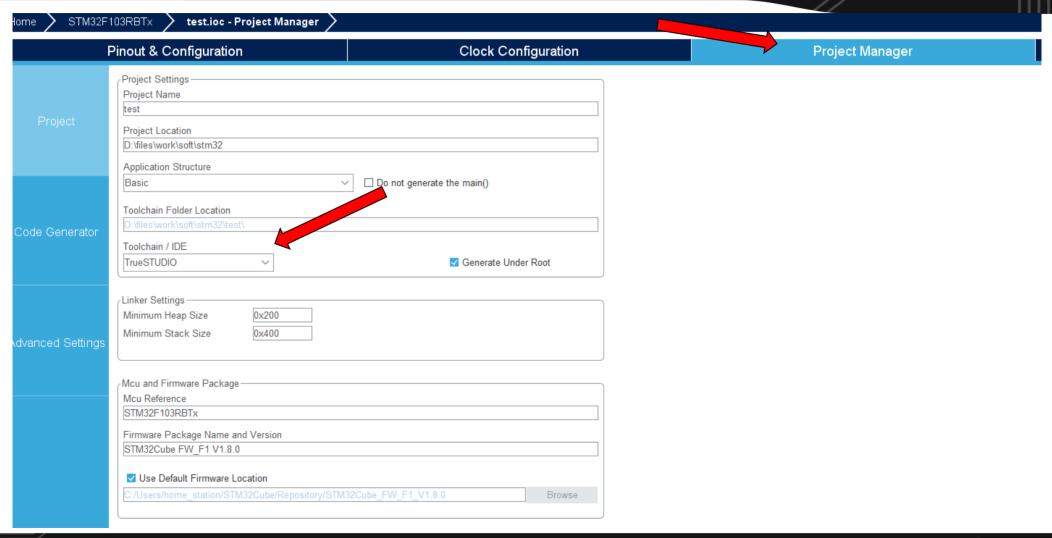
# Заканчиваем с настройками проекта и генерируем заготовку



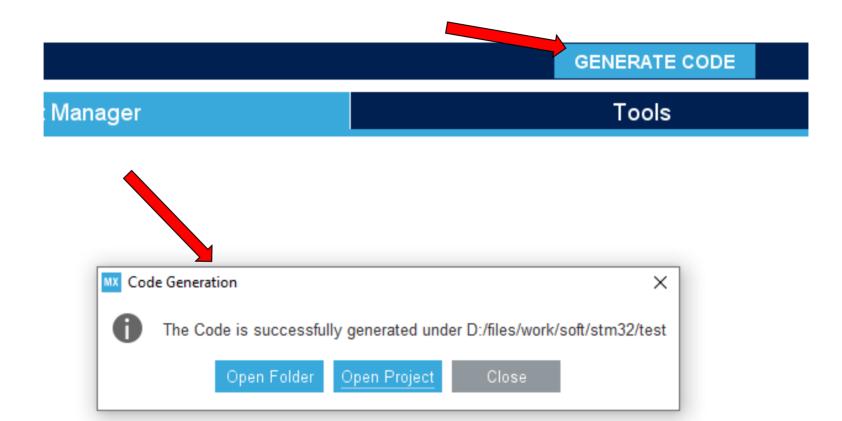

# CubeMX сгенерировал для нас проек

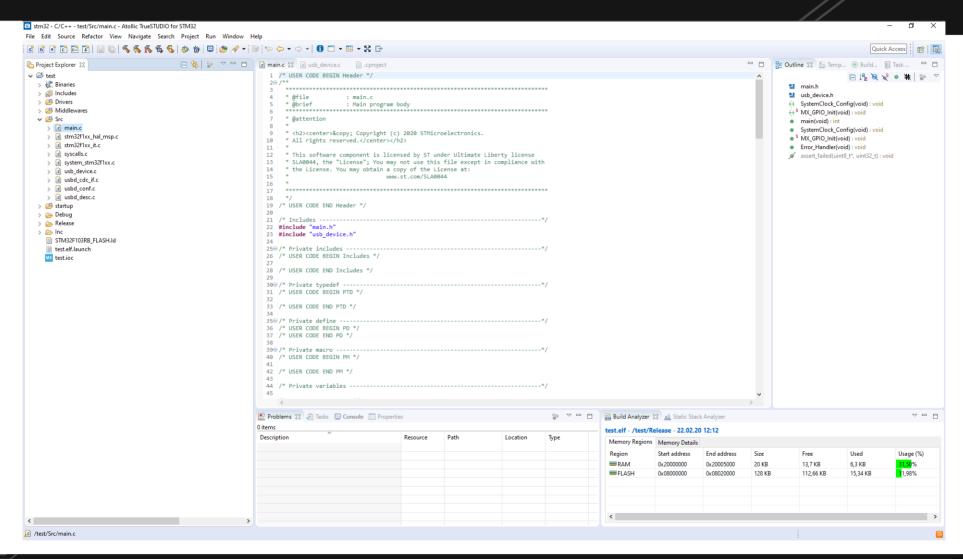

# Первая программа

```
/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
{
    /* USER CODE END WHILE */

    HAL_GPIO_TogglePin(Led_STATUS_GPIO_Port, Led_STATUS_Pin);
    HAL_Delay(1000);


    /* USER CODE BEGIN 3 */
}
/* USER CODE END 3 */
```


# Как работать с кодом?

Не удаляйте комментарии, созданные CubeMX и пишите ваш код между ними (между begin и end). В случае, если Вам придется перегенерировать проект, CubeMX оставит без изменений то, что находится между комментариями, остальное будет удалено!


Не бойтесь заглядывать в файлы. В них можно найти ответы почти на все вопросы. Для того, чтобы узнать какие функции есть для работы с конкретным модулем и какие структуры или дефайны описаны, просто откройте соответствующий \*.h файл.

# Режимы компиляции Debug и Release

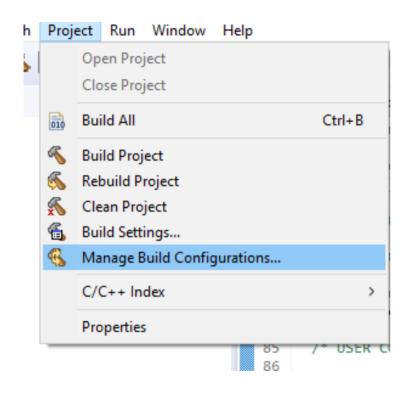


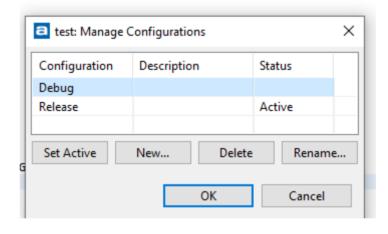


# Компилируем

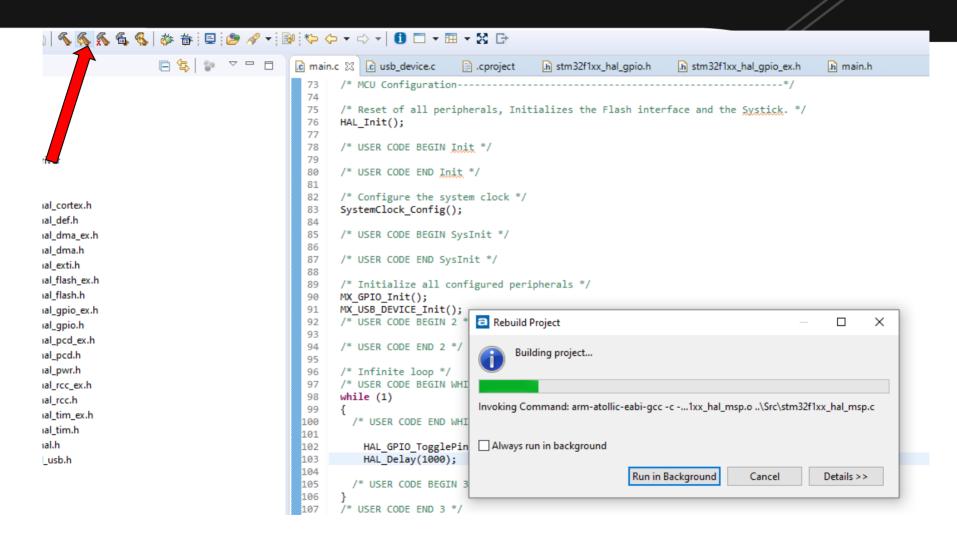

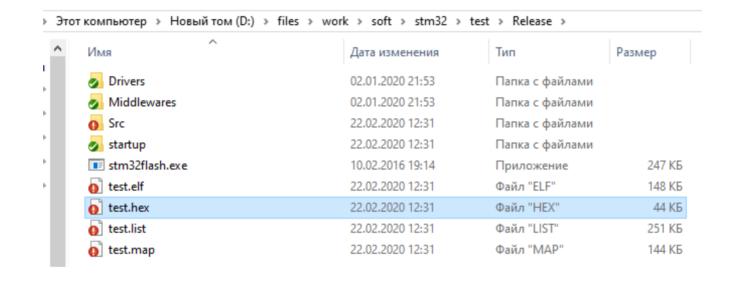
# Находим hex файл прошивки в соответствующей папке



### Прошиваем

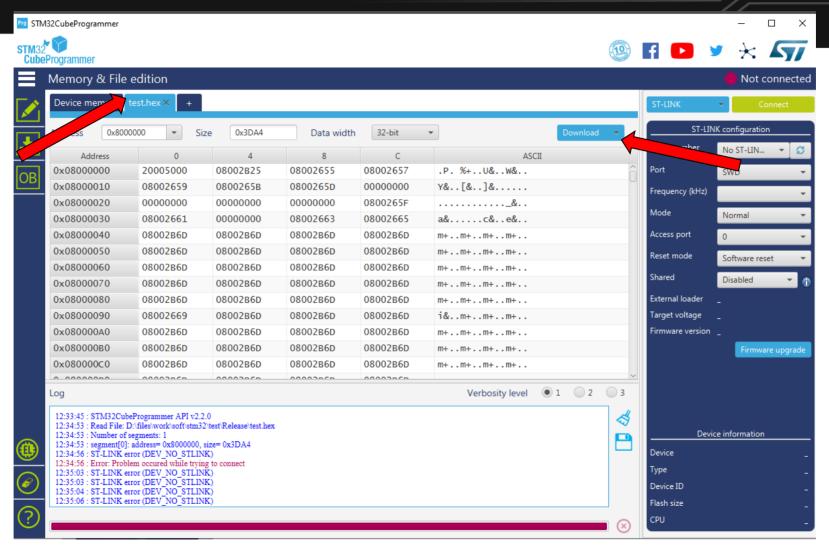

# Альтернативная программа для прошивки

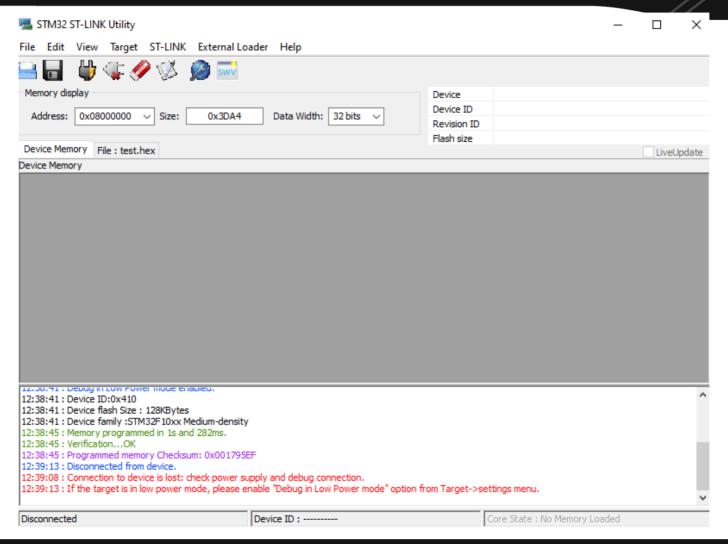



**GitHub** https://github.com/v-crys/course\_stm32\_fpga